

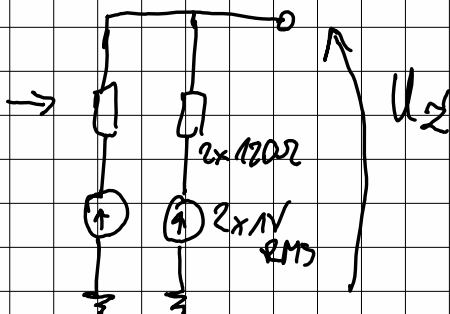


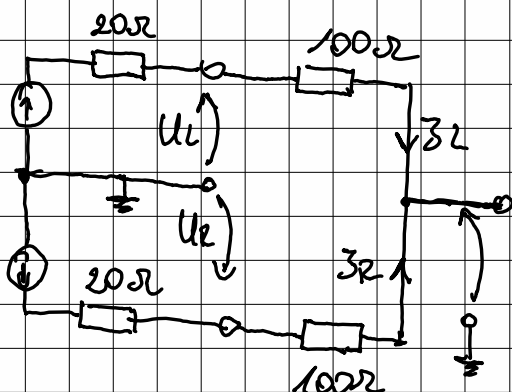Wyjście audio:  $1V_{RMS}$ ,  $Z_L = 20\Omega$ ,  $I_{RMS} = 50mA$



$$U_{th} = 1V + I_1 \cdot 120\Omega = 1V, \quad I_{th} = 2 \cdot \frac{1V}{120\Omega} = 17mA$$

$$R_{th} = 60\Omega$$

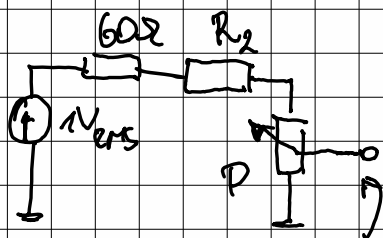

$K_{OAMP} = 10\%$ ,  $U_{max out} = 3V$

$$U_{div} \in [0V, 0.3V]$$

← peak to peak


$$U_{div} = 0.3V \Rightarrow U_{div RMS} = 0.1V_{RMS}$$


$$1V \cdot \frac{P}{R+P} = \left( 0.3V \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \right)$$

$0.1V_{RMS}$

$$I_{div th} = \frac{1V}{82k} = 12\mu A = 0.12mA$$
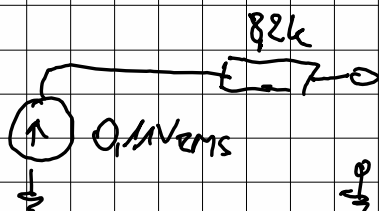
$$\frac{P}{0.11} - P = R_2 \Rightarrow R_2 = 8.1k \approx \underline{\underline{8.2k}}$$



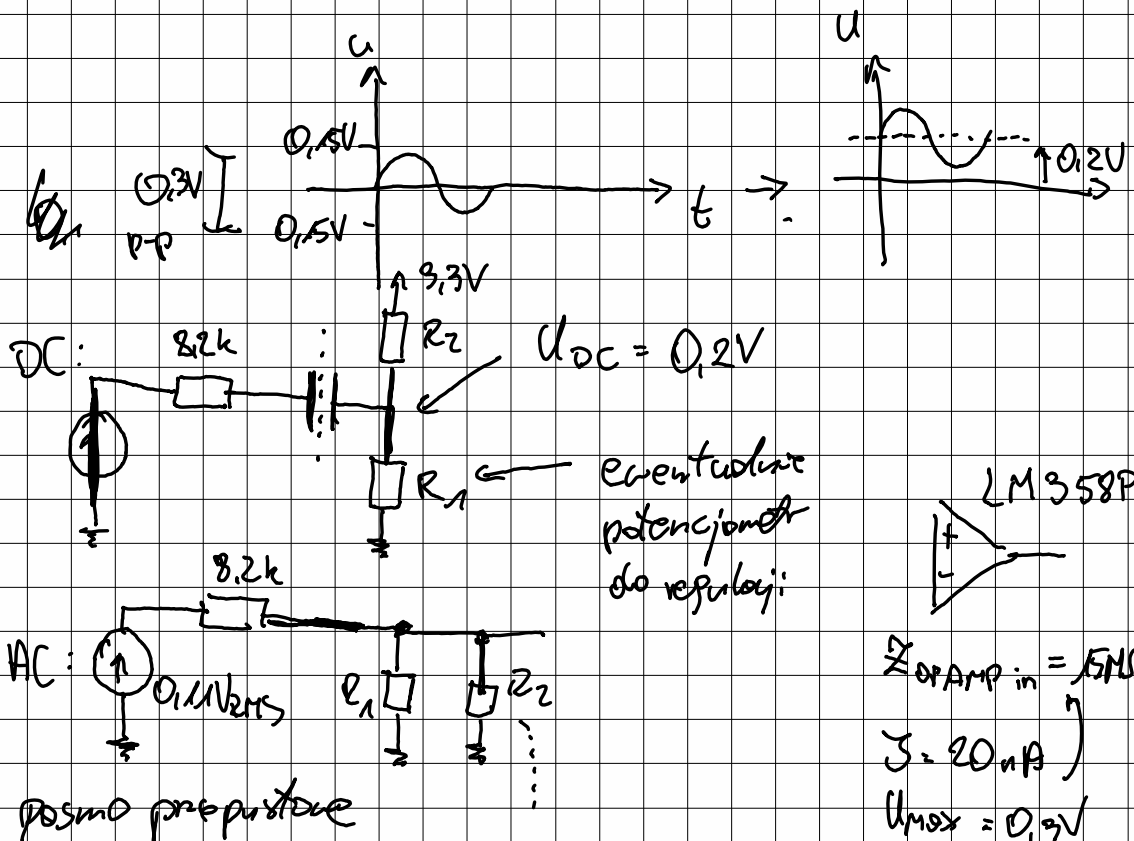

$$8,2k \dots R \dots 5M\Omega$$

$$R_1 = 100k \Rightarrow 3,3V \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,2V$$

$$R_2 = \frac{3,3 \cdot R_1}{0,2} - R_1 = 1550k = 1,55M \approx 1,6M$$

$$R_{12} = R_1 \parallel R_2 \approx 84k$$


$$U_{RMS} = 0,11 \cdot \frac{84}{84 + 82} = 0,102 V_{RMS}$$

$$f_0 = 15Hz \text{ mniej } 60 \text{ } 20Hz: \text{ tak na ciele na}$$

$$\text{wzmocniaczu. } C = 6 nF \approx 10 nF$$


$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

LM 358P

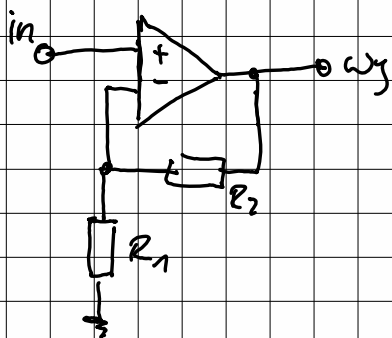

$$K = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$K = 8 \left( \frac{V}{V} \right)$$

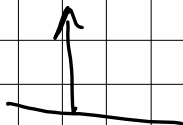


Wzmocnienie DC:  $0,2V \rightarrow 1,6V$

Wzmocnienie AC:  $0,1V_{RMS} \rightarrow 2,34V_{RMS}$


$$K_{DC} = 8 \left( \frac{V}{V} \right)$$
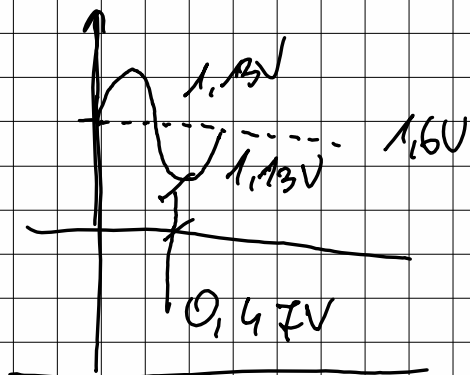
$$K_{AC} = 23 \left( \frac{V}{V} \right)$$



$$0,8V_{RMS} \rightarrow 1,13V$$

$$2,26V \text{ peak-to-peak}$$

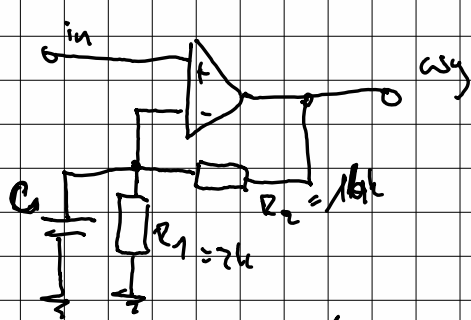

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$


$$K_{DC} = 8 \frac{V}{V}$$



$$K_{AC} = 23 \frac{V}{V}$$

$$23 = 1 + \frac{R_2}{X_{EC}} \Rightarrow X_{EC} = \frac{14k}{22} = 636\Omega$$

$$f \in [20, 20k \text{ Hz}]$$


$$X_{C1} = \frac{1}{100 \mu F \cdot 20 \text{ kHz}} = 500 \text{ k}$$

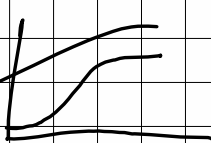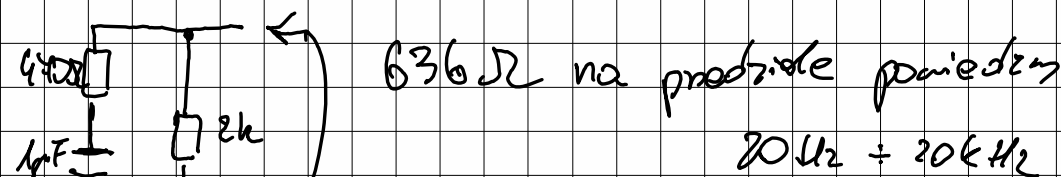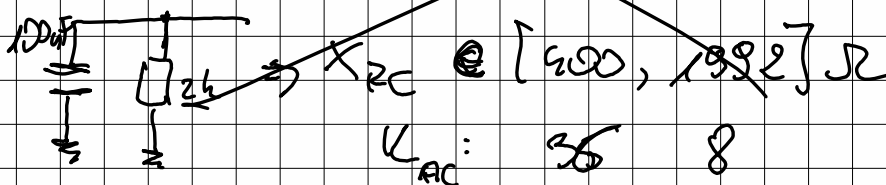
$$X_{C2} = \frac{1}{100 \mu F \cdot 20 \text{ kHz}} = 500 \text{ }\Omega$$




20 kHz: 842  $\Omega$  || 2000  $\Omega \Rightarrow 1616 \text{ }\Omega \Rightarrow k = 9,7 \%$

$X_{AC} \in 20 \text{ kHz}: 477 \text{ }\Omega$  || 2000  $\Omega \Rightarrow 395 \text{ }\Omega \quad k = 3,7 \%$

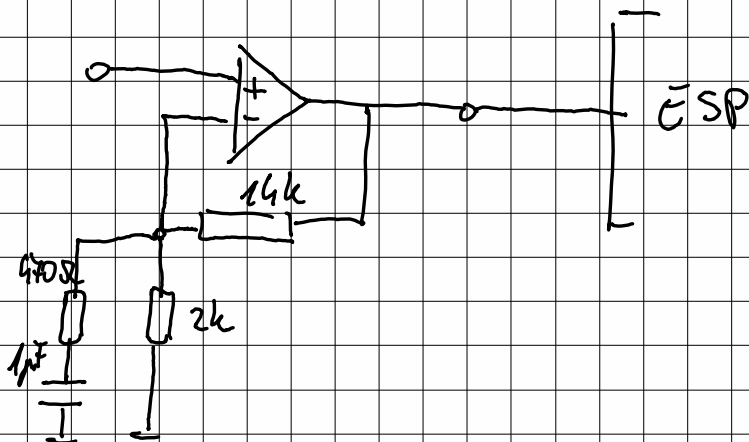

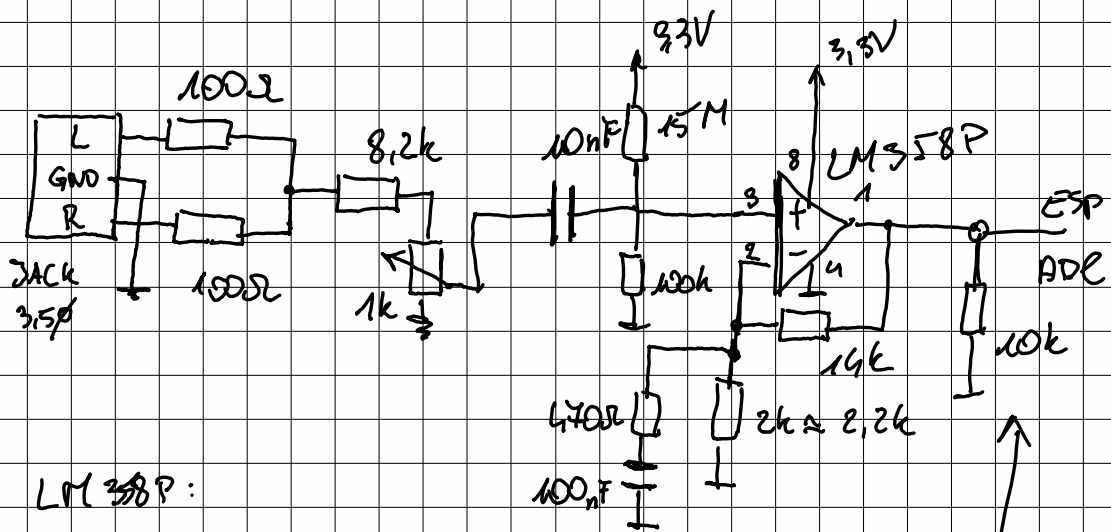

LM358P:

1	01	V	8
2	-1	02	7
3	+1	2-	6
4	G	2+	5

$$I_{OUT LM358P} \approx 15 \text{ mA}$$

$$U_{out max} \approx 3.3 \text{ V}$$

$$R_{min} = 2.2 \text{ k}$$

$$Dk \ 10k, \ I = 0.83 \text{ mA}$$

